

1. Temos duas possibilidades para a atualização do contador de programa, ou seja, o comportamento é similar ao uso de um comando "IF" de uma linguagem de programação.

```
se (desvio)

    PC = Novo Valor do PC (calculado pela instrução anterior)

senão

    PC = PC + Constante


fim se
```

2. O conteúdo do PC deve endereçar a memória de instruções, que chamaremos de MEM.
3. O conteúdo endereçado deve ser armazenado dentro do processador (normalmente em um registrador chamado registrador de instrução (RI)).

```
RI = MEM[PC]
```

Implementação do Circuito

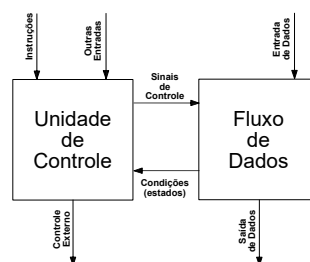Lembrando da divisão entre Unidade de Controle e Fluxo de Dados, notamos que o FD recebe sinais de controle provenientes da UC. Chamaremos cada sinal de ponto de controle.



Unidade de Controle e Fluxo de Dados

Pelas conclusões anteriores, teremos que usar os seguintes componentes:


- Um registrador para o PC;
- Um multiplexador para executar a seleção do valor para o PC:
 - Um ponto de controle para fazer a seleção desse Mux;
 - Duas entradas, uma proveniente do PC incrementado e a outra do cálculo do endereço de desvio.
- Um somador para obter o PC com o incremento para a próxima instrução;
- A memória de instruções.

PC

MUX

SOMADOR


ROM

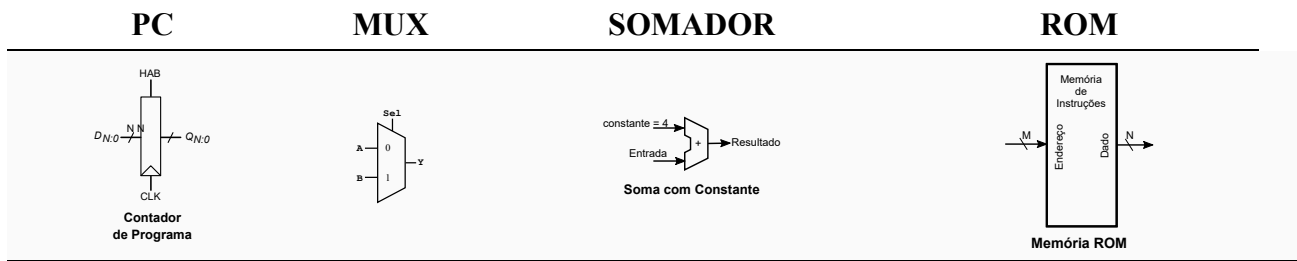

Esboço da Etapa de Busca

Faça a conexão dos componentes para obter a etapa de busca da instrução.

Solução:

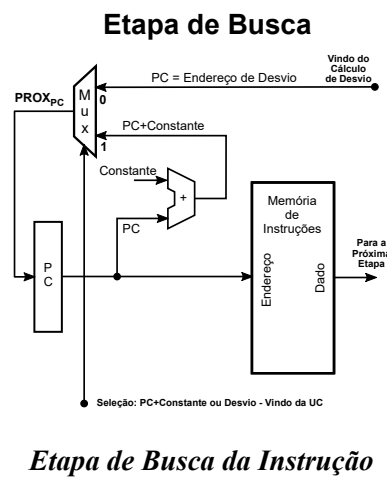


Esconder

Decodificação da Instrução

Como a etapa anterior, esta etapa tem o mesmo funcionamento independentemente da instrução sendo executada.

 Esta etapa é basicamente a interpretação dos campos da instrução.



Campos da Instrução


A instrução que está na saída da memória de instruções deverá "alimentar" o endereçamento e a unidade de controle:

- A UC recebe o campo de bits referentes ao *opcode* da instrução sendo executada:

- E ativa todos pontos de controle para que a instrução funcione;
- O que pode ser descrito como: $UC \leftarrow RI[opcode]$.
- O endereçamento recebe o(s) campo(s) de bits referente aos endereços utilizados:
 - Essa ligação depende da arquitetura escolhida, principalmente a quantidade de operandos (argumentos);
 - Pode ser descrito como:
 - $BancoRegAdd \leftarrow RI[Reg\ X\ bits];$
 - $MEMAddr \leftarrow RI[MemBits];$
- Os dados referentes ao endereçamento executado devem alimentar a próxima etapa;
 - Considerando que temos dois argumentos, um vindo de um registrador e o outro da memória, podemos decrever como:
 - $ARG_1 \leftarrow REG[RI[Reg\ X\ bits]];$
 - $ARG_2 \leftarrow MEM[RI[MemBits]];$

De acordo com a arquitetura escolhida, utilizaremos:

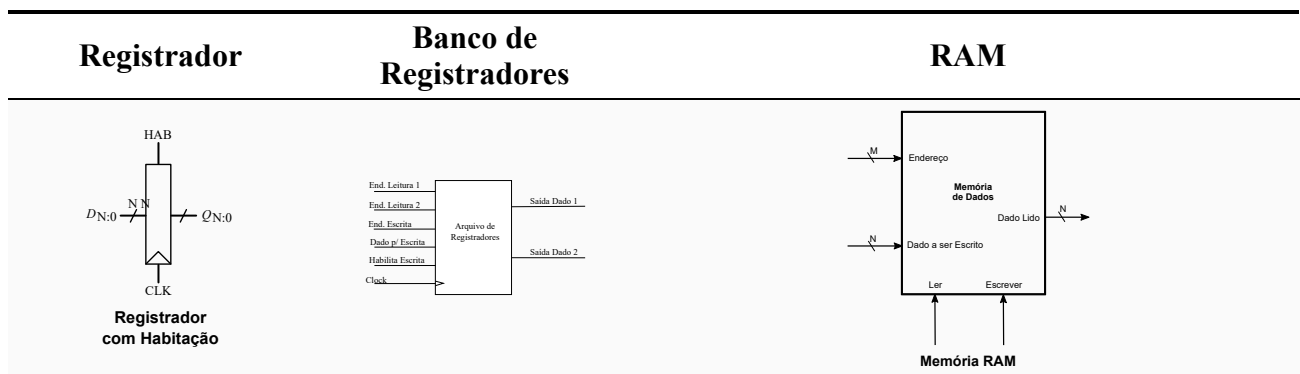- Um registrador;
- Um banco de registradores;
- A memória RAM do sistema.




Como estamos trabalhando com um processador que executa uma instrução por ciclo de *clock*, podemos omitir o registrador de instrução e considerar a sua função como sendo executada pela memória de instruções.

Faça o esboço do circuito para a arquitetura *registrador-memória* considerando as definições abaixo:

- Processador com 32 instruções, 8 registradores e endereçamento de 2048 posições de memória;
- Palavra de dados de 8 bits.

Arquitetura:
Registrador-Memória

 


Arquitetura Registrador-Memória

opcode	Registrador	Endereço
X bits	Y bits	Z bits
MSB (X+Y+Z-1)		LSB (b0)

Solução:

opcode	Registrador	Endereço
5 bits	3 bits	11 bits
MSB (b18)		LSB (b0)

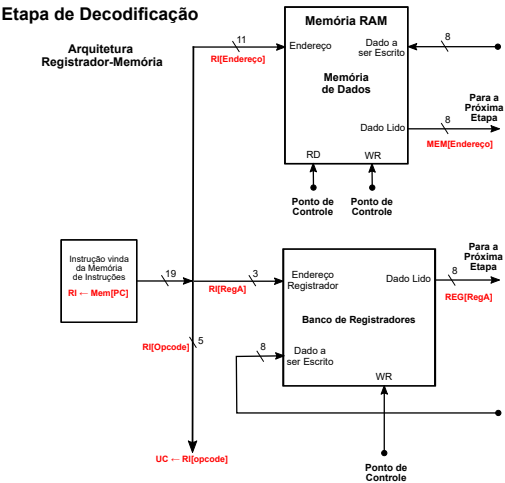


Etapa de Decodificação da Instrução

Esconder

Esta etapa depende da instrução sendo executada e da arquitetura escolhida.

Faremos a implementação da instrução de soma com a arquitetura utilizada no exemplo anterior (*registrador-memória*).

Solução:

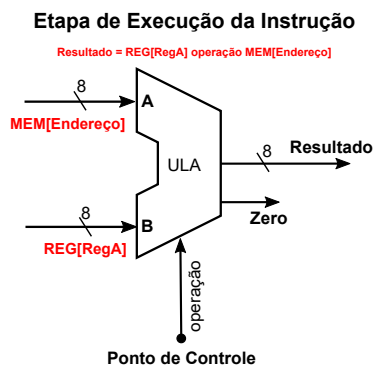

Esconder

Escrita do Resultado

Esta etapa depende da instrução sendo executada.

Como ela ficaria para o exemplo que estamos usando (*registrador-memória*)?

Interligando todos Módulos

Agora que já possui todas as etapas, faça um esboço do circuito completo, interligando essas etapas e acertando possíveis incoerências.

Referências:

[Página com links](#) de referências sobre VHDL, Quartus, etc ...

[Ir para o início do documento.](#)